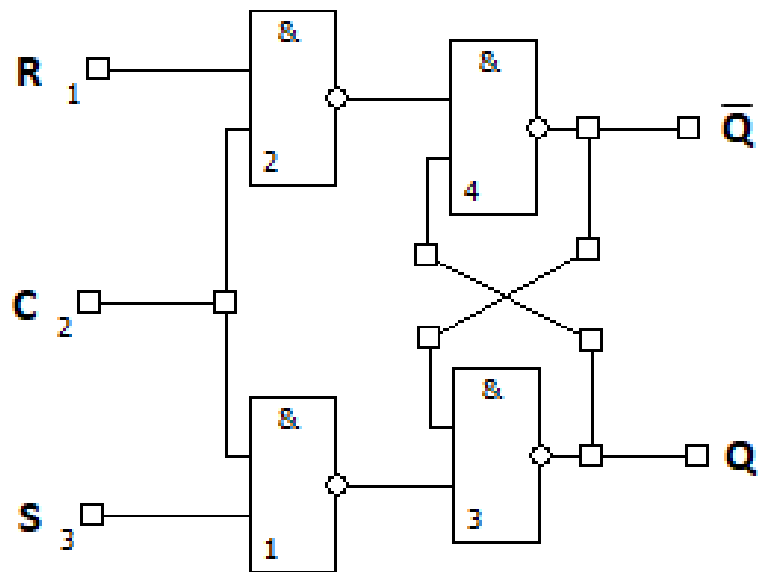


## Синхронный одноклапный RS-триггер



Такт	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1	0	0	0	0	0	1	0
2	1	0	0	0	1	0	0	1	1
3	0	0	0	1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
2	0	1	1	1	1	1	1	0	1
3	0	0	0	0	1	1	1	0	0
4	1	1	1	1	0	0	0	1	1

Такт	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1									
2									
3									
1									
2									
3									
4									